

单周期CPU实现思路


实验环境

开发环境: vivado 2023.2

指令集: RISCV

基本部件

多路选择器

 

作用:根据 `sel` 的值, 从所有的输入中选择一个作为输出数据

实现思路:

1. 采用case语句 (不推荐, 不够直观, 建议组合逻辑电路, 尽量全用assign语句表示)

```
2. assign out = (sel == 2'b00) src1:
               (sel == 2'b01) src2:
               (sel == 2'b10) src3:
               0;
```

引入了不必要的优先级关系, 但是 `sel` 数据位数可以节省, 不过可能会有冗余情况, 故需要特别指出, 当 `sel` 没有包含全部情况时, 输出 0

```
3. assign out = ({32{sel[0]}} & src1)
               | ({32{sel[1]}} & src2)
               | ({32{sel[2]}} & src3);
```


这里, 假定 `sel` 数据采用的是 one-hot 的编码方式, 这种写法消除了方法2中的不必要的优先级关系, 且没有冗余情况, 即 `sel` 的唯一例外情况为全0, 此时, `out` 的输出为0

编码器和译码器

在我的单周期CPU的实现中，我并没有明确的使用译码器和编码器，我也不知道用译码器和编码器的好处，所以这一部分暂时跳过

ALU

 作用: `cpu` 的运算单元，用来执行 `cpu` 的运算并由控制信号确定最终实现的结果



如示意图所示，实际上，`alu` 是在内部，由各路计算单元先将需要计算的结果算出来以后，再通过多路选择器，由 `alu_control` 信号选择输出的数据

下面来看 RISC-V 需要实现的基础计算功能，RISC-V 中 ALU 主要实现的功能为：

`add, sub, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, or, and, lui`

我们仍假定 `alu_control` 的控制信号采用的是 `one-hot` 类型编码，接下来看代码部分

```
wire op_add;
wire op_sub;
wire op_sll;
wire op_xor;
wire op_srl;
wire op_sra;
wire op_or ;
wire op_and;
wire op_slt;
wire op_sltu;
wire op_lui;

assign op_add = sel[ 0];
assign op_sub = sel[ 1];
assign op_sll = sel[ 2];
assign op_xor = sel[ 3];
```

```

assign op_srl  = sel[ 4];
assign op_sra  = sel[ 5];
assign op_or   = sel[ 6];
assign op_and  = sel[ 7];
assign op_slt  = sel[ 8];
assign op_sltu = sel[ 9];
assign op_lui  = sel[10];

```

这部分代码为信号定义，更方便使用和理解，也方便后续的代码修改

```

// add and sub
assign adder_src1 = src1;
assign adder_src2 = (op_sub | op_slt | op_sltu) ? ~src2 : src2;
assign adder_cin  = (op_sub | op_slt | op_sltu) ? 1'b1 : 1'b0;
assign {adder_cout, adder_result} = adder_src1 + adder_src2 + adder_cin;
assign add_sub_result = adder_result;

// compare
assign slt_result[31:1] = 31'b0;
assign slt_result[0]    = (src1[31] & ~src2[31])
                          | (~(src1[31] ^ src2[31])) & adder_result[31];

assign sltu_result[31:1] = 31'b0;
assign sltu_result[0]    = ~adder_cout;

// shift
wire [31:0] sll_result;
wire [31:0] srl_result;
wire [31:0] sra_result;

assign sll_result = src1 << src2[4:0];
assign srl_result = src1 >> src2[4:0];
assign sra_result = ($signed(src1)) >>> src2[4:0];

// others
wire [31:0] xor_result;
wire [31:0] or_result;
wire [31:0] and_result;
wire [31:0] lui_result;

assign xor_result = src1 ^ src2;
assign or_result  = src1 | src2;
assign and_result = src1 & src2;
assign lui_result = {src2[19:0], 12'b0};

```

这部分实现的是 ALU 内部的计算逻辑

```

assign result = ({32{op_add | op_sub}} & add_sub_result)
               | ({32{op_sll      }} & sll_result)
               | ({32{op_xor      }} & xor_result)
               | ({32{op_srl      }} & srl_result)
               | ({32{op_sra      }} & sra_result)
               | ({32{op_or       }} & or_result)
               | ({32{op_and      }} & and_result)
               | ({32{op_slt      }} & slt_result)
               | ({32{op_sltu     }} & sltu_result)
               | ({32{op_lui      }} & lui_result);

endmodule

```

这部分实际上是一个多路选择器，用来通过 `alu_control` 信号，将计算结果输出。

寄存器堆

作用: `RISCV` 共有32个寄存器，其中，0号寄存器的值一直为0,可以利用0号寄存器实现取反等操作。具体实现

```

always @(posedge clk) begin
    if (we) reg_array[waddr] <= wdata;
end

//read here register 0 is always 0
assign rdata1 = (raddr1 == 5'b0) ? 32'b0 : reg_array[raddr1];
assign rdata2 = (raddr2 == 5'b0) ? 32'b0 : reg_array[raddr2];


```

每一次读0号寄存器时，读出的数据都是0.

存储器

作用: 存储器是用来存储指令和数据的，异步存储器，在一个周期内即可读出数据（同步存储器需要两个周期，第一个周期送读地址，第二个周期读出数据），所以单周期的 `cpu` 采用异步存储器来解决。

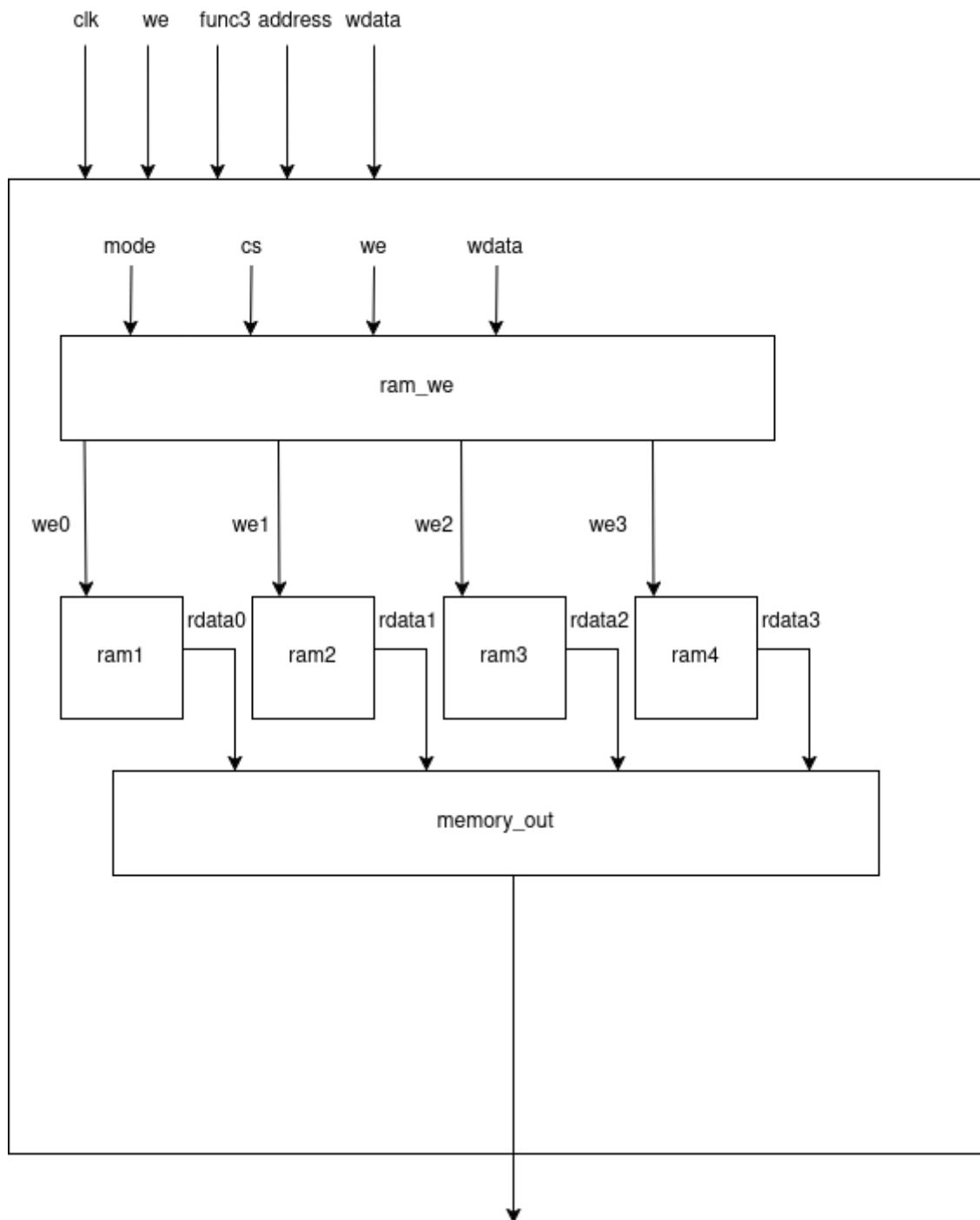在使用 `vivado` 提供的 `ip` 核时,数据是直接一个地址存储32位数据，与实际中学到的一个地址存储8位数据不符合，所以采用位扩展的方法（用4个8位的存储器来实现32位的存储器），来实现存储器。



`ram_we`模块: 负责处理写入数据

`memory_out`模块: 负责处理输出数据

这里，我们假设数据存储是边界对齐的，会简化一些存储器的逻辑

ram_we实现

1. 类型定义

```

wire wdata32;
wire wdata16;
wire wdata8;

assign wdata32 = mode[2];
assign wdata16 = mode[1];
assign wdata8 = mode[0];

```

2. 写数据处理

```

assign wdata_8 = ({32{(cs == 2'b00)}} & {24'b0, wdata_in[7:0]})
    | ({32{(cs == 2'b01)}} & {16'b0, wdata_in[7:0], 8'b0})
    | ({32{(cs == 2'b10)}} & {8'b0, wdata_in[7:0], 16'b0})
    | ({32{(cs == 2'b11)}} & {wdata_in[7:0], 24'b0});

assign wdata_16 = ({32{(cs == 2'b00)}} & {16'b0, wdata_in[15:0]})
    | ({32{(cs == 2'b10)}} & {wdata_in[15:0], 16'b0});

assign wdata_32 = wdata_in;

```

对写数据进行处理，根据片选信号来移动写入数据。

这里说明一下，为什么要对数据进行移位处理，以8位数据为例子，因为寄存器为32位的，所以传入时要写入的数据在最后8位。而地址的最后两位是片选信号，所以需要根据这个选择将数据移到哪个位置的 `ram`，并把 `ram` 对应的 `we` 信号写入。

3. 写信号生成

```

assign we3 = (wdata32
    | ((cs == 2'b10) & wdata16)
    | ((cs == 2'b11) & wdata8))
    & we;

assign we2 = (wdata32
    | ((cs == 2'b10) & wdata16)
    | ((cs == 2'b10) & wdata8))
    & we;

assign we1 = (wdata32
    | ((cs == 2'b00) & wdata16)
    | ((cs == 2'b01) & wdata8))
    & we;

assign we0 = (wdata32
    | ((cs == 2'b00) & wdata16)
    | ((cs == 2'b00) & wdata8))
    & we;

```

根据片选信号和类型（8位，16位，32位）生成相应ram的写信号。

4. 写数据生成

```
tmux3_1 wdata_sel(
    .src1  (wdata_8  ),
    .src2  (wdata_16 ),
    .src3  (wdata_32 ),
    .sel   (mode     ),
    .result(wdata    )
);
```

根据类型，选择修改后的写数据。

memory_out模块

1. 组合数据

```
assign data8 = ({8{(cs == 2'b00)}} & data_0)
               | ({8{(cs == 2'b01)}} & data_1)
               | ({8{(cs == 2'b10)}} & data_2)
               | ({8{(cs == 2'b11)}} & data_3);

assign data16 = ({16{(cs == 2'b00)}} & {data_1, data_0})
                | ({16{(cs == 2'b10)}} & {data_3, data_2});

assign data32 = {data_3, data_2, data_1, data_0};
```

2. 对8位数据和16位数据根据 `uint` 信号选择0扩展还是位扩展

```
assign data8_zero = {{24{1'b0}}, data8};
assign data8_sign = {{24{data8[7]}}, data8};
assign data16_zero = {{16{1'b0}}, data16};
assign data16_sign = {{16{data16[15]}}, data16};

assign data8_sel = ({32{uint }} & data8_zero)
                  | ({32{~uint}} & data8_sign);


assign data16_sel = ({32{uint }} & data16_zero)
                   | ({32{~uint}} & data16_sign);
```

3. 通过3选1选择器，根据类型选择读出数据

```
tmux3_1 mem_out(
    .src1  (data8_sel),
    .src2  (data16_sel),
    .src3  (data32),
    .sel   (mode),
    .result(data)
);
```


实现步骤

IF

 

IF阶段主要是根据pc的值来取出指令ram中的指令。

ID

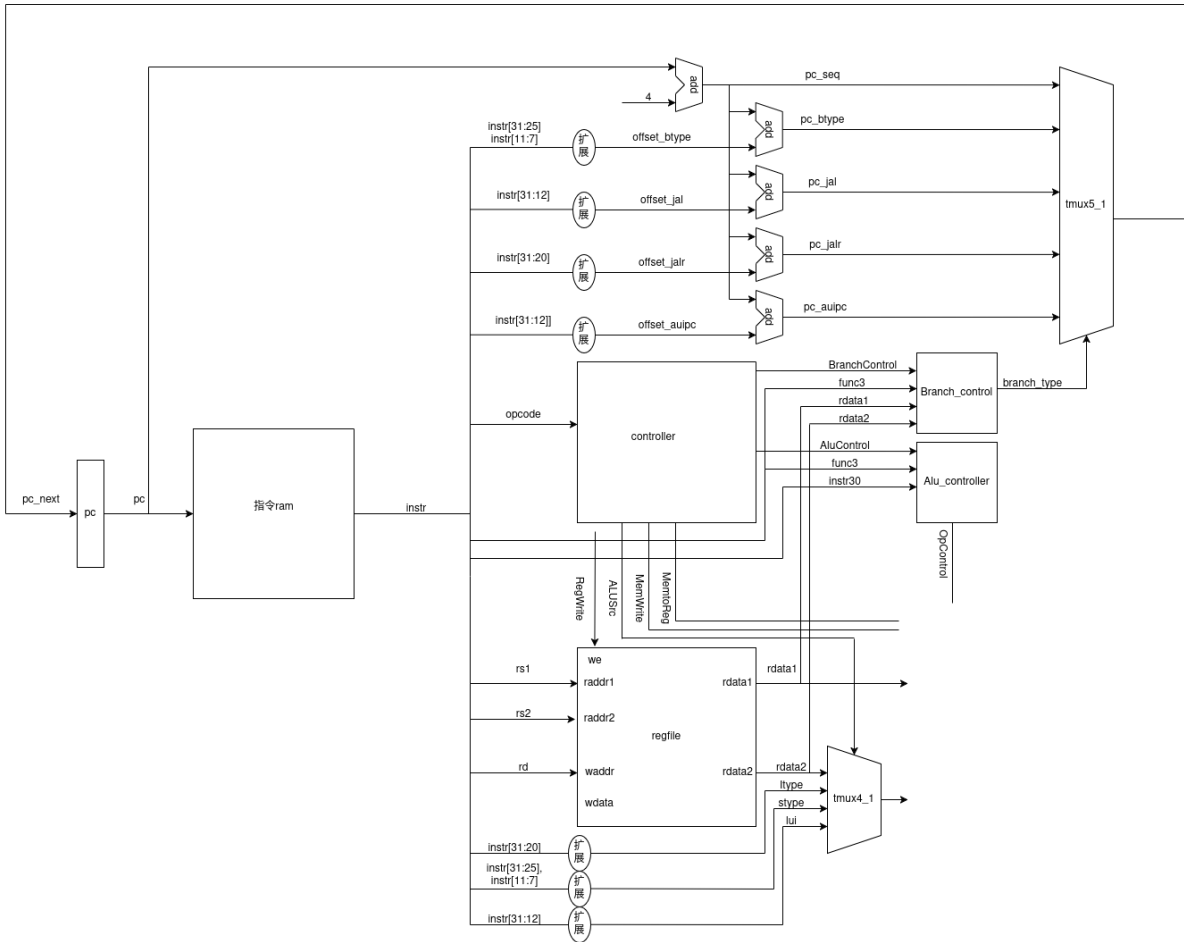

ID可以说是重中之重，这里我们分成三部分来看

控制器部分

1. controller

这里根据 opcode 信号可以判断指令的类型，进而产生相应的控制信号，控制信号功能如下表所示

信号	作用
BranchControl	用来使分支控制器产生相应的控制信号
AluControl	用来使 ALU 控制器产生操作信号
RegWrite	控制寄存器读
ALUSrc	控制选择 ALU 的原操作数2
MemWrite	控制数据存储器写
MemtoReg	选择写回内存的值

这里对 ALUSrc 信号和 MemtoReg 信号进行解释：

ALUSrc:因为 RISCv 指令中,有 Rtype, Itype, Stype 以及 lui 指令,这些指令在本设计中复用 一个 ALU,而这四个指令的第二个原操作数的获取方式是不同的。Rtype 从寄存器堆获取, Itype, Stype, lui 则是将指令中部分立即数经过位扩展后得到,故需要该信号来选择 ALU 的原操作数2.

MemtoReg:需要将数据写回到寄存器堆的指令有 Rtype, jal, jalr, Stype, auipc, 写回的数据如下

类型	写回数据
Rtype	ALU 的计算结果
jal, jalr	pc+4
Stype	从内存提取的结果
auipc	分支地址

故需要多路选择器选择写会哪个数据

2. Alu_controller

根据 AluControl, func3,指令的次高位来确定 Opcontrol 信号 (控制 ALU 执行)

3. Branch_control

根据 BranchControl, func3,从寄存器读出的数据来判断分支地址应该是哪种,生成 branch_type 信号来控制下一条指令地址。


寄存器堆部分

根据 rs1, rs2 读出数据,并利用多路选择器选择原操作数2, rd 为写寄存器地址.

分支计算部分


计算出分支和顺序执行的地址,并利用多路选择器选择下一条指令地址。

EX

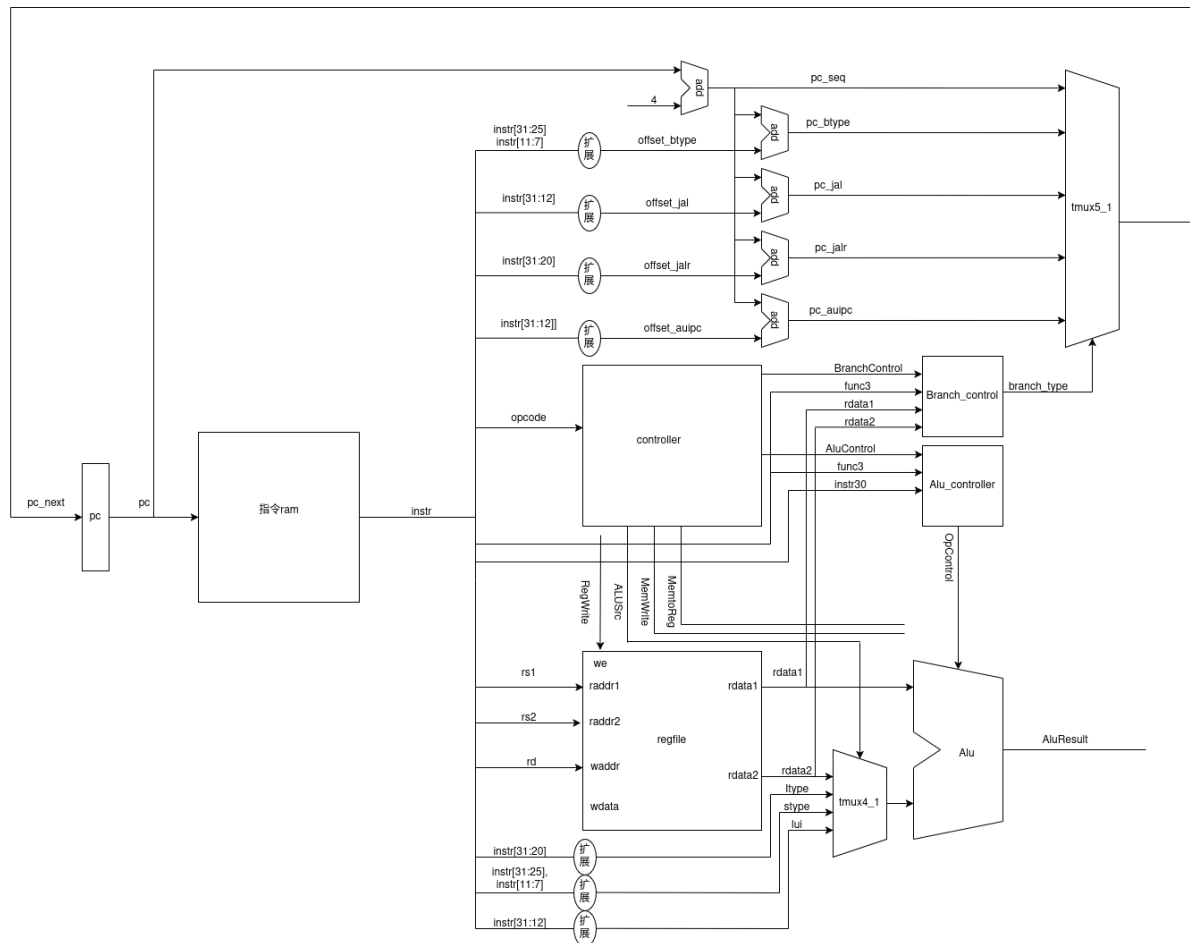


这一部分其实就是将 `rdata1` 和原操作数2输入 `ALU`，然后根据 `OpControl` 信号产生 `Alu` 的计算结果。

MEM

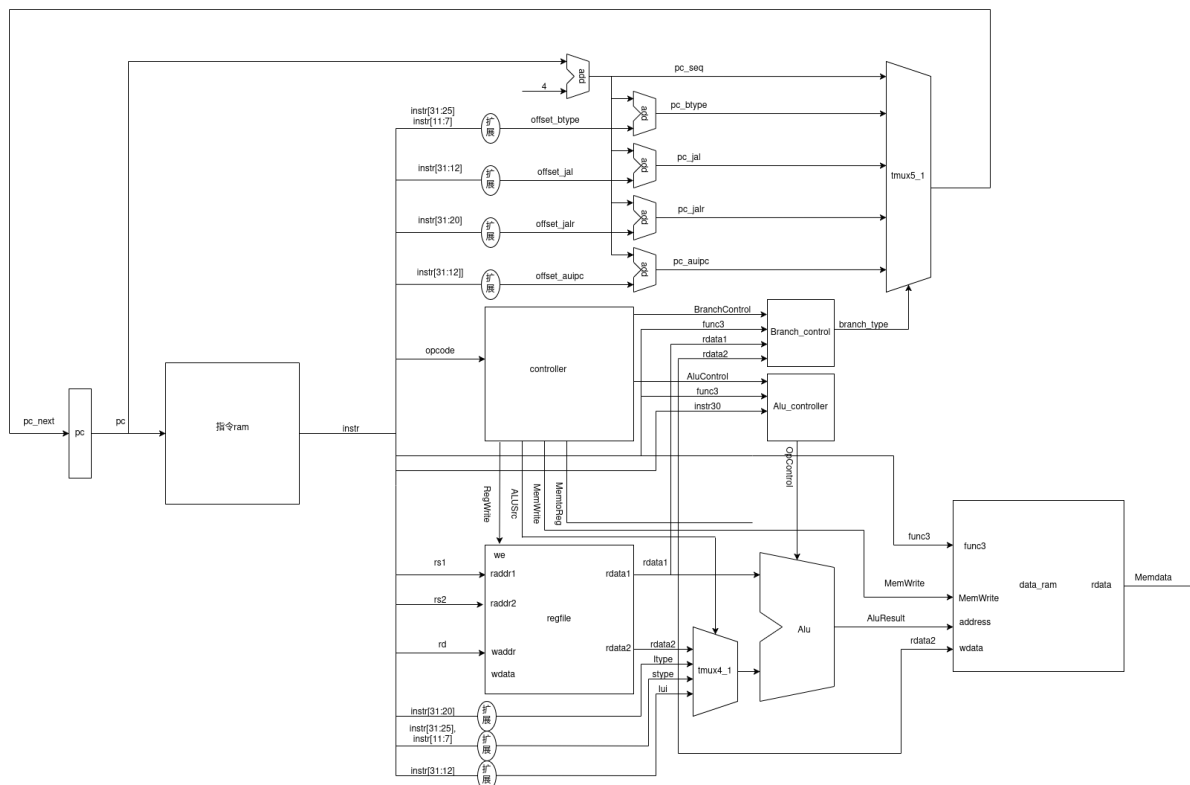

MEM 即访存，RISCV 只有两种指令可以访存，即 load 指令和 store 指令,在基础部件部分我们已经提到，将 data ram 进行了位扩展,所以需要 func3 信号充当类型，指导内存读入/取出的数据是32位/16位/8位的。这里若是 store 指令，即有数据写入，写入的为从寄存器中读取的 rdata2, ALU 的计算结果可以作为读地址，也可以作为写地址，是否读写由 MemWrite 信号指示。

WB

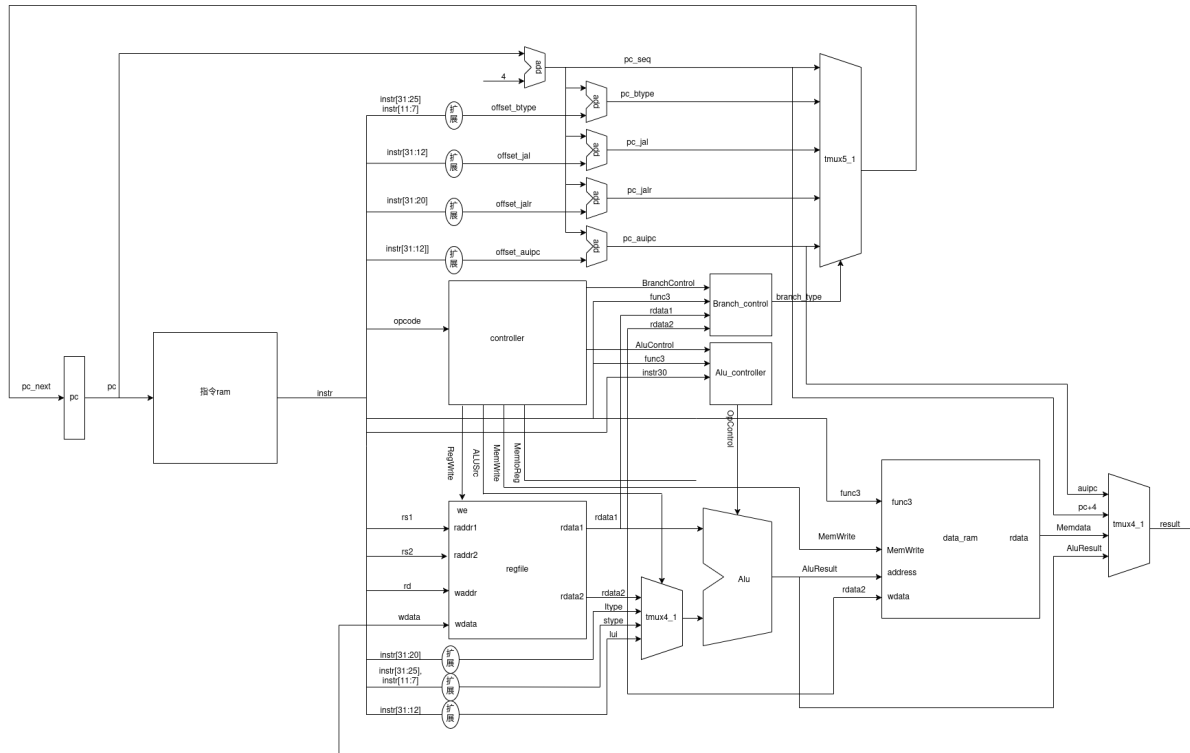

wb 即写会，只需要在4选1选择器中选择一个数作为寄存器堆的写入数据即可。三